

**Soal**

1. Nyatakan fungsi Boolean  $f(x,y,z) = x'(x + y' + z')$  hanya dengan menggunakan operator + dan komplemen ('') saja.

**Jawaban:**

$$\begin{aligned}
 f(x,y,z) &= x'(x + y' + z') \\
 &= x'x + x'y' + x'z' \quad (\text{hukum distributif}) \\
 &= 0 + (x+y)' + (x+z)' \quad (\text{hukum komplemen dan de Morgan}) \\
 &= (x+y)' + (x+z)' \quad (\text{hukum identitas})
 \end{aligned}$$

2. Sebuah instruksi dalam sebuah program adalah

```
if A > B then writeln(A) else writeln(B);
```

Nilai  $A$  dan  $B$  yang dibandingkan masing-masing panjangnya dua bit (misalkan  $a_1a_2$  dan  $b_1b_2$ ).


- (a) Buatlah rangkaian logika (yang sudah disederhanakan tentunya) yang menghasilkan keluaran 1 jika  $A > B$  atau 0 jika tidak.  
 (b) Gambarkan kembali rangkaian logikanya jika hanya menggunakan gerbang *NAND* saja (petunjuk: gunakan hukum de Morgan)

**Jawaban:**

- (a) Tabel kebenaran: fungsi  $f$  bernilai 1 jika  $A (a_1a_2)$  lebih besar dari  $B (b_1b_2)$


Desimal		Biner				$f(a_1, a_2, b_1, b_2)$
$A$	$B$	$a_1$	$a_2$	$b_1$	$b_2$	
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	2	0	0	1	0	0
0	3	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0
1	2	0	1	1	0	0
1	3	0	1	1	1	0
2	0	1	0	0	0	1
2	1	1	0	0	1	1
2	2	1	0	1	0	0
2	3	1	0	1	1	0
3	0	1	1	0	0	1
3	1	1	1	0	1	1
3	2	1	1	1	0	1
3	3	1	1	1	1	0

Peta Karnaugh:

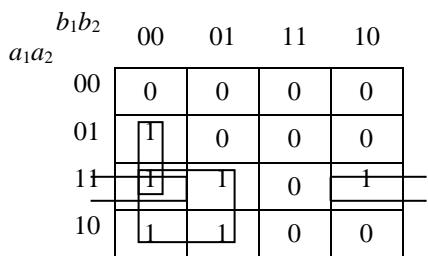


Fungsi Boolean:  $f(a_1, a_2, b_1, b_2) = a_1b_1' + a_2b_1'b_2' + a_1a_2b_2'$

Rangkaian logikanya:

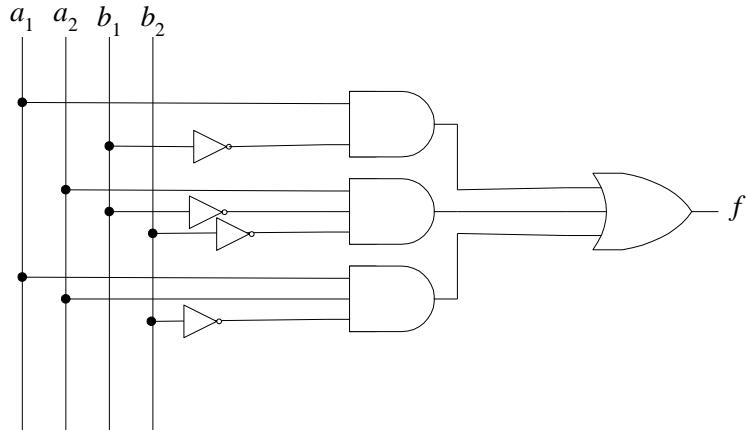

$$(b) f(a_1, a_2, b_1, b_2) = a_1 b_1' + a_2 b_1' b_2' + a_1 a_2 b_2' \\ = ((a_1 b_1')' (a_2 b_1' b_2')' (a_1 a_2 b_2')')' \quad (\text{hukum De Morgan})$$

Rangkaian logika:

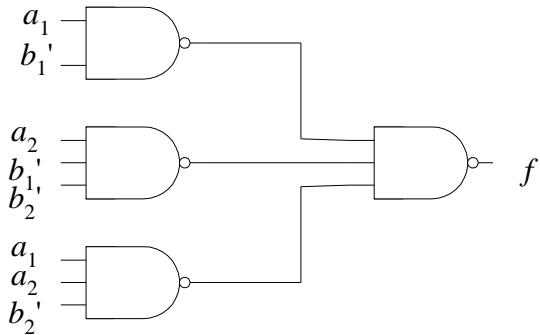

3. Gunakan Peta Karnaugh untuk merancang rangkaian logika yang dapat menentukan apakah sebuah digit desimal (direpresentasikan dalam bit) merupakan bilangan genap atau tidak (yaitu, memberikan nilai 1 jika genap dan 0 jika tidak).

Jawaban:

- (a) Digit desimal: 0 .. 9 (direpresentasikan dalam 4 bit, misalkan  $a_0 a_1 a_2 a_3$ )


$a_0$	$a_1$	$a_2$	$a_3$	Desimal	$f(a_0, a_1, a_2, a_3)$
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	2	1
0	0	1	1	3	0
0	1	0	0	4	1
0	1	0	1	5	0
0	1	1	0	6	1
0	1	1	1	7	0
1	0	0	0	8	1
1	0	0	1	9	0
1	0	1	0	10	X
1	0	1	1	11	X
1	1	0	0	12	X
1	1	0	1	13	X
1	1	1	0	14	X
1	1	1	1	15	X

Peta Karnaugh:

		$a_2a_3$	00	01	11	10
		$a_0a_1$	00	01	11	10
00	01	1	0	0	1	
		1	0	0	1	
11	10	x	x	x	x	
		1	0	x	x	

Fungsi Boolean:  $f(a_0, a_1, a_2, a_3) = a_3'$

Rangkaian logika:

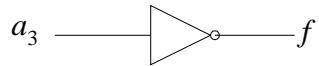

4. Perlihatkan bahwa dual dari ekspresi *XOR* berikut:  $(x \oplus y)$  sama dengan komplemennya (pertunjuk: nyatakan ekspresi *XOR* dalam operator + dan .).

Jawaban:

$$x \oplus y = xy' + x'y$$

$$\text{Dual dari ruas kanan: } (x + y')(x' + y)$$

$$\text{Komplemen dari ekspresi } XOR: (xy' + x'y)' = (x'y)'(xy')' = (x + y')(x' + y) = \text{dual}$$