

$$\begin{aligned}
1. \quad f(a,b,c) &= ((ab)'c)'((a'+c)(b'+c'))' \\
&= ((ab)+c')((a'+c)'+(b'+c'))' \\
&= (ab+c')(ac'+bc) \\
&= ab(ac'+bc) + c'(ac'+bc) \\
&= abac' + abbc + c'ac' + c'bc \\
&= abc' + abc + ac' + 0
\end{aligned}$$

[bentuk baku SOP]

$$\begin{aligned}
f(a,b,c) &= abc' + abc + a(b+b')c' \\
&= abc' + abc + abc' + ab'c' \\
&= abc' + \underline{abc} + \underline{abc}' + ab'c' \\
&= abc' + abc + ab'c'
\end{aligned}$$

[bentuk kanonik SOP]


$$\begin{aligned}
2. \quad f(w,x,y,z) &= x'z + w'xy' + wyz + w'xy \\
&= (x'+z)(w'+z+y')(w+y+z)(w'+x+y) \quad (\text{dual dari } f(w,x,y,z)) \\
f'(w,x,y,z) &= (x+z')(w+z'+y)(w'+y'+z')(w+x'+y') \quad (\text{komplemen dari } f) \\
\text{atau} \\
f'(w,x,y,z) &= (x'z + w'xy' + wyz + w'xy)' \\
&= (x'z)'(w'xy')'(wyz)'(w'xy)' \quad (\text{hukum de morgan}) \\
f'(w,x,y,z) &= (x+z')(w+z'+y)(w'+y'+z')(w+x'+y') \quad (\text{komplemen dari } f)
\end{aligned}$$

3. angka desimal : [0..9]

Masukan dari fungsi booleannya adalah 4 digit dengan fungsi $f(w,x,y,z)$ yang mana f akan menghasilkan 1 jika angka desimalnya tidak habis dibagi 3:

<i>Desimal</i>	<i>w</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>Z</i>	$f(w,x,y,z)$
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	X
11	1	0	1	1	X
12	1	1	0	0	X
13	1	1	0	1	X
14	1	1	1	0	X
15	1	1	1	1	X

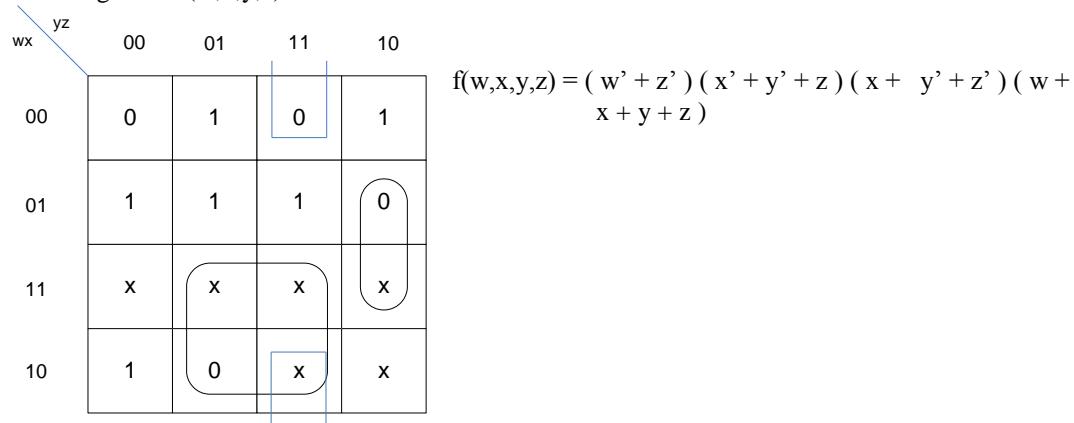Peta karnaugh dari $f(w,x,y,z)$ diatas adalah :



3. $f(x,y,z) = \sum(0,2,4,5,6)$
 $f(x,y,z) = x'y'z' + x'yz' + xy'z' + xyz' + xyz$

(a)			(b)			(c)					
term	x	y	z	term	x	y	z	term	x	y	z
0	0	0	0	✓	0,2	0	-	0	✓	0,4,2,6	- - 0
					0,4	-	0	0	✓	0,2,4,6	- - 0
2	0	1	0	✓							
4	1	0	0	✓	2,6	-	1	0	✓		
					4,5	1	0	-			
5	1	0	1	✓	4,6	1	-	0	✓		
6	1	1	0	✓							

minterm						
Bentuk prima	0	2	4	5	6	
✓ 4,5			x	x	x	x
✓ 0,4,2,6	x	x	x			
	*	*	✓	*	*	
	✓	✓	✓	✓	✓	

Bentuk prima yang terpilih adalah :

4,5 yang bersesuaian dengan xy'
 0,4,2,6 yang bersesuaian dengan z'

Jadi fungsi boolean hasil penyederhanaan adalah

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= xy' + z' \\ f(x,y,z) &= ((xy')'z)' \end{aligned}$$

/* Dapat dibuktikan bahwa

$$f(x,y,z) = ((xy')'z)' = ((x'+y)z)' = (x'+y)' + z' = xy' + z' */$$

jadi dari $f(x,y,z) = ((xy')'z)'$ dapat digambarkan rangkaian logika dengan gambar menggunakan hanya gerbang NAND sebagai berikut

